

# Reclamă publicitară cu animații multiple

Boca Ioan-Doru

Grupa 30214

# Contents

1. Specificații.....	3
2. Proiectare.....	3
2.1 Schema bloc .....	3
2.2 Unitatea de control și Unitatea de execuție .....	4
2.2.1 Maparea intrarilor și a ieșirilor.....	4
2.2.2 Resurse U.C. ....	4
2.2.3 Resurse U.E. ....	6
2.2.4 Schema bloc cu legăturile dintre UC si UE .....	12
2.2.5 Schema in detaliu a proiectului.....	12
3. Manual de utilizare si intreținere .....	13
4. Justificarea soluției alese .....	13
5. Posibilități de dezvoltari ulterioare.....	13
6. Bibliografie .....	14


# 1. Specificații

Să se proiecteze o reclamă publicitară cu animații multiple. Se vor folosi afișajele cu 7 segmente. Textul de afișat va fi format din simboluri ale unui alfabet disponibil. Reclama va avea mai multe regimuri de funcționare (minimum 4) ce vor putea fi selectate de către utilizator, de la comutatoarele plăcuței cu FPGA. Se va folosi oscilatorul de cuarț încorporat în plăcuța cu FPGA (semnalul de clock respectiv va trebui desigur să fie divizat). Exemple de regimuri de funcționare: „curgerea” scrisului de la dreapta spre stânga, pâlpâire, afișaj literă cu literă etc.

Deoarece pe un afișaj cu 7 segmente nu se pot reprezenta toate literele, se va crea un alfabet maximal și mesajele vor fi compuse din simbolurile acelui alfabet. Mesajul va fi conținut într-o memorie pentru a putea fi ușor de schimbat.


## 2. Proiectare

### 2.1 Schema bloc

 


## 2.2 Unitatea de control și Unitatea de execuție
 
### 2.2.1 Maparea intrarilor și a ieșirilor



### 2.2.2 Resurse U.C.


#### 1. ROM4x48

 

Aceasta este o memorie ROM cu adrese de 2 biți și ieșire pe 48 biți. Este folosit pentru stocarea mesajelor codificate: 8 caractere cu dimensiune de 6 biți. Mesajul este ales în funcție de animația selectată.


ADD	D	Mesaj decodificat
00	0x31730A31754A	COCACOLA
01	0x31730A31754A	COCACOLA
10	0x8E49669E8A6A	Simboluri speciale
11	0xAEBAEBAEBAEB	-----

## 2. DMUX1x4

 

Acesta este un DMUX cu selecția pe 2 biți și ieșiri de 1 bit. Este folosit pentru activarea animației selectate și dezactivarea celorlalte. Face legătura dintre UC și UE prin semnalul de ieșire EN folosit pentru start/reset la animații.


## 3. MUX4x1

 

Acesta este un MUX cu selecția pe 2 biți și intrari/ieșiri de 48 biți. Mesajul este generat la fiecare frame al animației în UE, iar mesajul de ieșire este ales în funcție de animația selectată.

## 2.2.3 Resurse U.E.

### 1. Animații

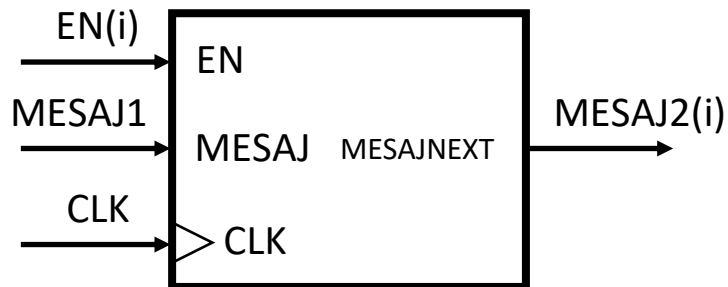

Schema bloc a animațiilor este identică, diferențele sunt la nivel intern, fiecare animație funcționând pe principii diferite. Intrarea EN specifica starea activă a animației, astfel dacă EN='1' animația funcționează, iar pentru EN='0' animația este în starea de reset. Resetarea are loc în momentul selecției unei alte animații prin resetarea numărătorului intern și a semnalului de ceas, MESAJNEXT primește valoarea xFFFFFFFFFFFF ( 8 caractere spațiu). Clock-ul intern al componentei diferă în funcție de fiecare animație. ieșirea MESAJNEXT specifică mesajul ce va fi afișat în frame-ul următor.

#### i. ANIMATIE1

Frecvența semnalului de ceas este de 1Hz, se face o shiftare la stânga cu un caracter(6 biți) a mesajului de intrare. În momentul în care tot mesajul a fost afișat pe cele 8 segmente

shiftarea se produce cu 6 biți de '1'(codul "111111" reprezintă caracterul spațiu).

```

60 process(clkD2, EN)
61 begin
62 if EN='0' then
63     char_counter <= x"0";
64     mesaj2<= x"FFFFFFFFFFFF";
65 elsif rising_edge(clkD2) then
66     if char_counter(3)='0' then
67         mesaj2<=mesaj2(41 downto 0)&MESAJ((7-conv_integer(char_counter))*6+5 downto (7-conv_integer(char_counter))*6);
68     else
69         mesaj2<=mesaj2(41 downto 0)&"111111";
70     end if;
71     char_counter <= char_counter + 1;
72 end if;
73 MESAJNEXT<= mesaj2;
74 end process;
75 end Behavioral;

```

## ii. ANIMATIE2

Frecvența semnalului de ceas este de 1Hz, animația constă în a face mesajul să pâlpâie. Astfel la un semnal de ceas MESAJNEXT primește MESAJ, iar la următorul valoarea xFFFFFFFFFFFFF.


```

60 process(clkD2, EN)
61 begin
62 if EN='0' then
63     n<='0';
64     MESAJNEXT<= x"FFFFFFFFFFFF";
65 elsif rising_edge(clkD2) then
66     if n='1' then
67         MESAJNEXT<=MESAJ;
68         n<='0';
69     else
70         MESAJNEXT<=x"FFFFFFFFFFFF";
71         n<='1';
72     end if;
73 end if;
74 end process;
75 end Behavioral;

```
 
## iii. ANIMATIE3

Frecvența semnalului de ceas este de 4Hz, aceasta este o animație de loading. Sunt folosite 8 numărătoare modulo 8 cascadeate prin intrarea ENIN și ieșirea ENOUT:



- ENIN -valoarea de enable a numărătorului
- rst - resetează numărătorul la 0 si ENOUT=0
- Q -ieșirea pe 3 biți care reprezintă numărul
- stop -valoare generică
- ENOUT -ieșirea pentru activarea numărătorului următor, se activează când Q=stop-1

Fiecare caracter i din MESAJNEXT primește caracterul de pe poziția C\_ARR(i) dacă ENIN(i)=1 sau "111111" dacă ENIN(i)=0.

```

67
68 NEN<=not(EN);
69 CLKDIVC2: clock_div generic map(12_500_000) port map(CLK,NEN,clkD2);--12_500_000
70
71 ANIMLOAD:for I in 0 to 7 generate
72     ALOAD: COUNTER generic map("111") port map(ENIN(I),clkD2,NEN,C_ARR(I),ENIN(I+1));
73 end generate ANIMLOAD;
74
75 process(clkD2,EN)
76 begin
77     if EN='0' then
78         MESAJNEXT<= x"FFFFFFFFFFFF";
79     elsif rising_edge(clkD2) then
80         for I in 0 to 7 loop
81             if ENIN(I)='1' then
82                 MESAJNEXT(I*6+5 downto I*6)<=MESAJ(conv_integer(C_ARR(I))*6+5 downto conv_integer(C_ARR(I))*6);
83             else
84                 MESAJNEXT(I*6+5 downto I*6)<="111111";
85             end if;
86         end loop;
87     end if;
88 end process;
89 end Behavioral;
90

```

#### iv. ANIMATIE4

Frecvența semnalului de ceas este variabilă între 0.25Hz și 2Hz, aceasta este o animație de loading. Se încarcă pe rând caracterele pe MESAJNEXT, în momentul în care toate cele 8




caractere au fost încărcate mesajul se resetează și animația reincepe.

```

55 process (CLK, EN)
56 begin
57 if EN='0' then
58     count<=1;
59     tmp<='0';
60 elsif(rising_edge(CLK)) then
61     count <=count+1;
62     if (count = N/(conv_integer(char_counter)+1)) then
63         tmp <= NOT tmp;
64         count <= 1;
65     end if;
66 end if;
67 clkd2 <= tmp;
68 end process;
69
70 process (clkD2, EN)
71 begin
72 if EN='0' then
73     mesaj2<=x"FFFFFFFFFFFF";
74     char_counter<="0000";
75 elsif rising_edge(clkd2) then
76     mesaj2<=mesaj2(41 downto 0) & MESAJ((7-conv_integer(char_counter))*6+5 downto (7-conv_integer(char_counter))*6);
77     char_counter <= char_counter + 1;
78     if char_counter="1000" then
79         char_counter<="0000";
80         mesaj2<=x"FFFFFFFFFFFF";
81     end if;
82 end if;
83 MESAJNEXT<= mesaj2;
84 end process;
85 end Behavioral;


```

## 2. SEVENSEGMENT

 

Această componentă efectuează transformarea codurilor mesajului în ieșirile pentru catodi și afișarea acestora. Refresh rate-ul este de 60Hz. Codul fiecărui caracter este pus în semnalul CHAR\_ARR de tipul CODE\_Array. Sunt folosite mai multe componente:


i. DCD7SEG

 


Pentru fiecare caracter se află valoarea pentru catodzi. Este folosit un alfabet maximal care contine cifrele 0-9, literele alfabetului latin în afară de {M, V, W, Z}, caracterele speciale '.', '!', '?' și 8 caractere personalizate folosite pentru a treia animație.

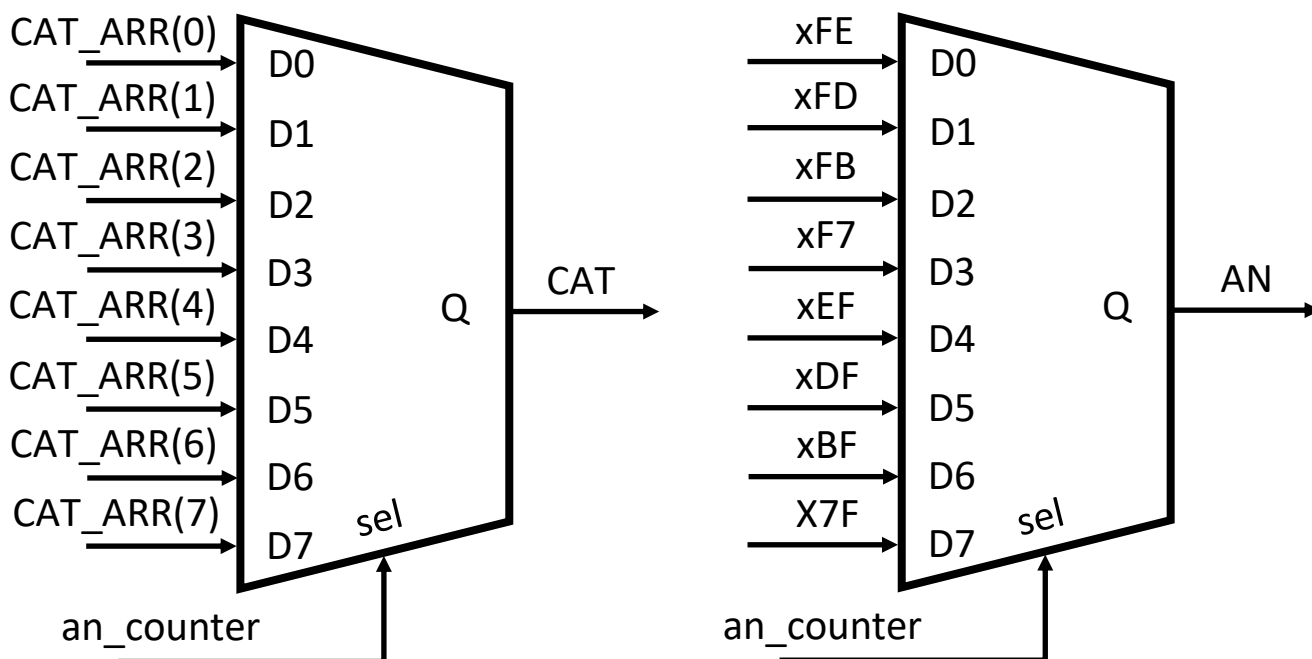ii. MUX8x1


Sunt folosite 2 componente MUX8x1 cu intrari și ieșiri de 8 biți. Semnalul an\_counter, folosit pentru selecție, este ieșirea unui numărator intern modulo 8. Primul este folosit pentru a alege valoarea potrivita pentru ieșirea CAT în funcție de selecția an\_counter care reprezintă afisorul curent. Al doilea este folosit pentru a activa un singur anod pe rand(acestea fiind active pe 0, valorile hexazecimale folosite au un singur bit de 0).



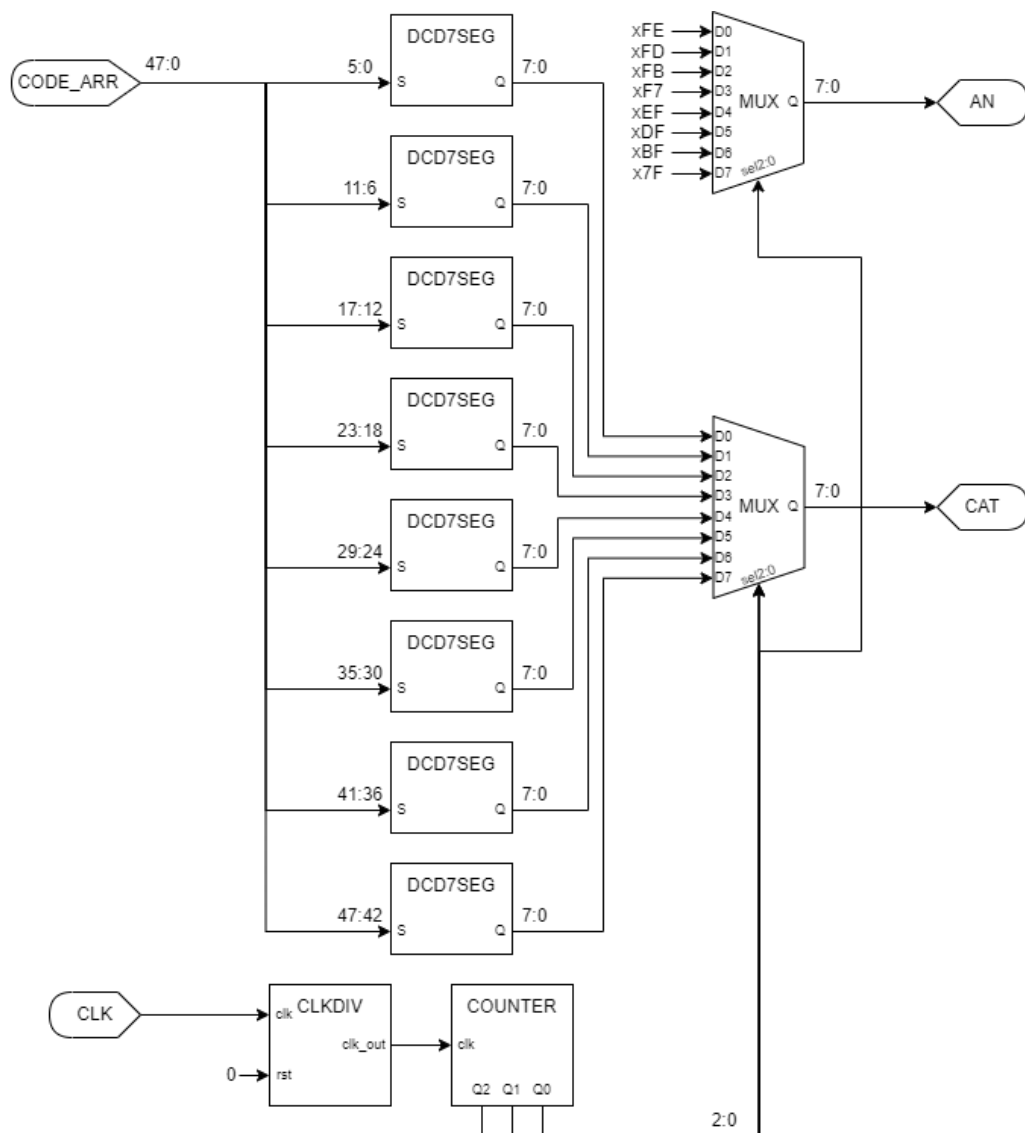


Schema completă a circuitului SEVENSEGMENT
 
## 2.2.4 Schema bloc cu legăturile dintre UC si UE



## 2.2.5 Schema in detaliu a proiectului

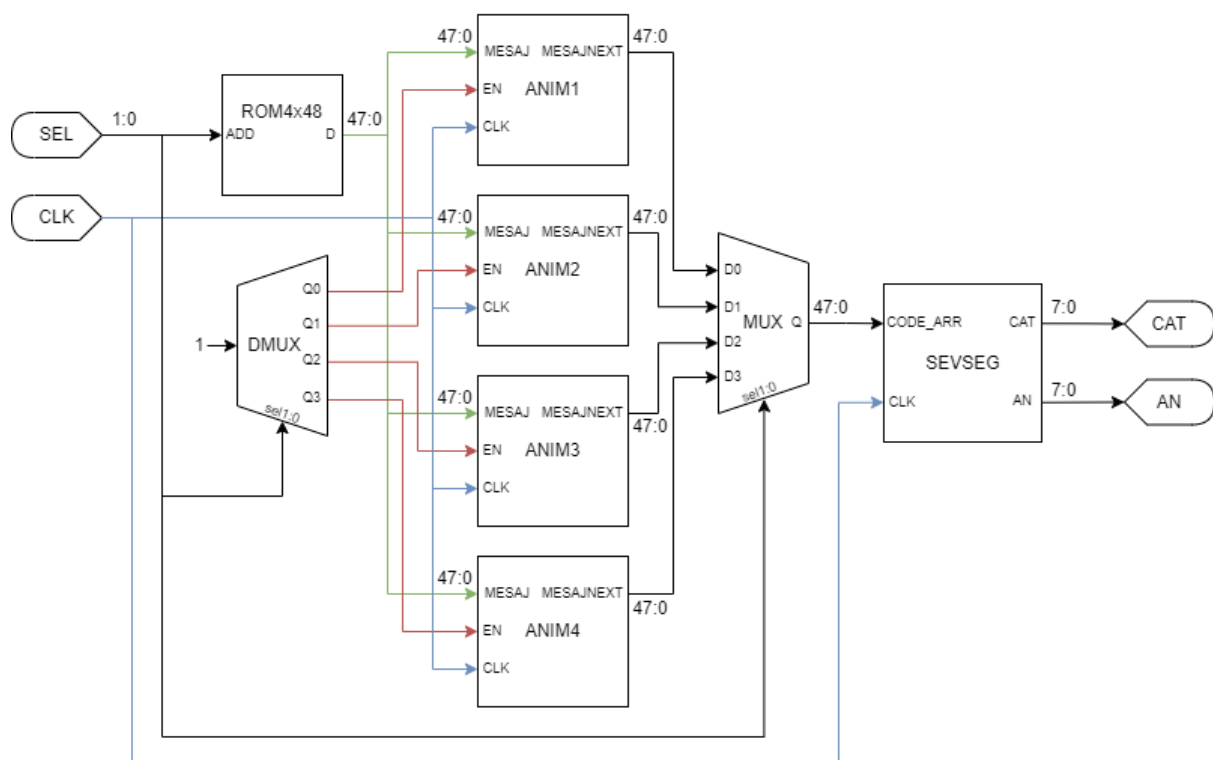

### 3. Manual de utilizare si intretinere

Selecția animațiilor se face de la primele doua switch-uri astfel:

- Pentru "00" se va afișa animația 1 "mers de la dreapta la stânga"
- Pentru "01" se va afișa animația 2 "pâlpâie"
- Pentru "10" se va afișa animația 3 "loading prin cascadare"
- Pentru "11" se va afișa animația 4 "loading cu timp variabil"

### 4. Justificarea soluției alese

Am ales această metodă pentru eficiența din punct de vedere a memoriei și simplitatea codului, fiind ușor modificabil pentru viitoare versiuni. Mesajul reclamei poate avea doar 8 caractere deoarece animația 2 ar necesita un algoritm de descompunere în subșiruri de maxim 8 caractere a mesajului de afișat. Inca un motiv ar fi necesitatea de a parametriza marea majoritate a componentelor pentru a susține un mesaj cu număr variabil de caractere.

Pentru componenta SEVENSEGMENT am ales folosirea a 8 componente DCD pentru o traducere mai ușoară a codurilor în caractere afișabile, o metoda ce ar putea fi implementată pentru a folosi mai puține componente este de a traduce codul caracterului doar în momentul afișării acestuia.

### 5. Posibilitați de dezvoltari ulterioare

Versiunile următoare pot introduce:

- Mai multe animații folosind metoda prezentata prin componente specifice animației dorite pentru implementare.

- Posibilitatea afișării unui text de lungime variabilă prin mărirea memoriei pentru mesaje, parametrizarea componentelor utilizate și implementarea unui algoritm de descompunere a mesajului în subșiruri.

## 6. Bibliografie

- Îndrumătorul de laborator
- Suportul de curs
- Manualul de utilizare VHDL
- [Manualul de referință Nexys A7](#)
- [Stackoverflow](#)